

Name:


Datum:

Die ODER-Schaltung - Arbeitsblatt zum Schülerexperiment - Lösung


Die ODER-Schaltung

a) *Siehe oben*

b)

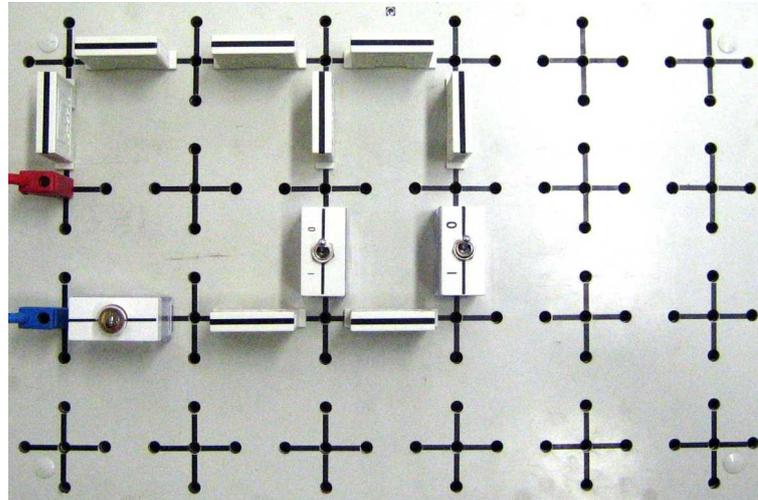

c)

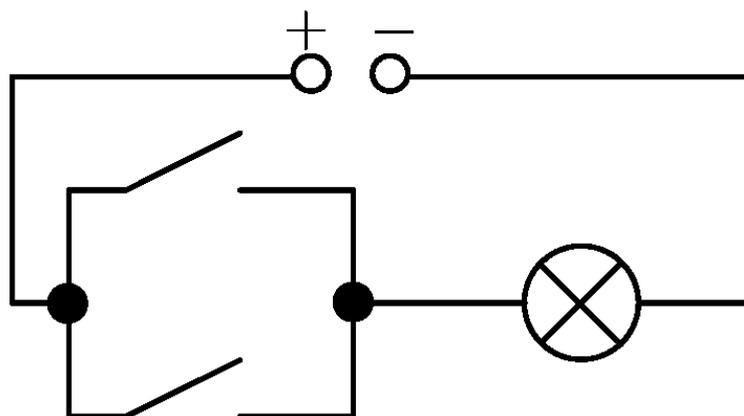

d)

Schalter 1	Schalter 2	Glühlampe
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

e) Die Schaltung heißt ODER-Schaltung, weil die Glühlampe immer dann leuchtet, wenn Schalter 1 ODER Schalter 2 geschlossen ist.